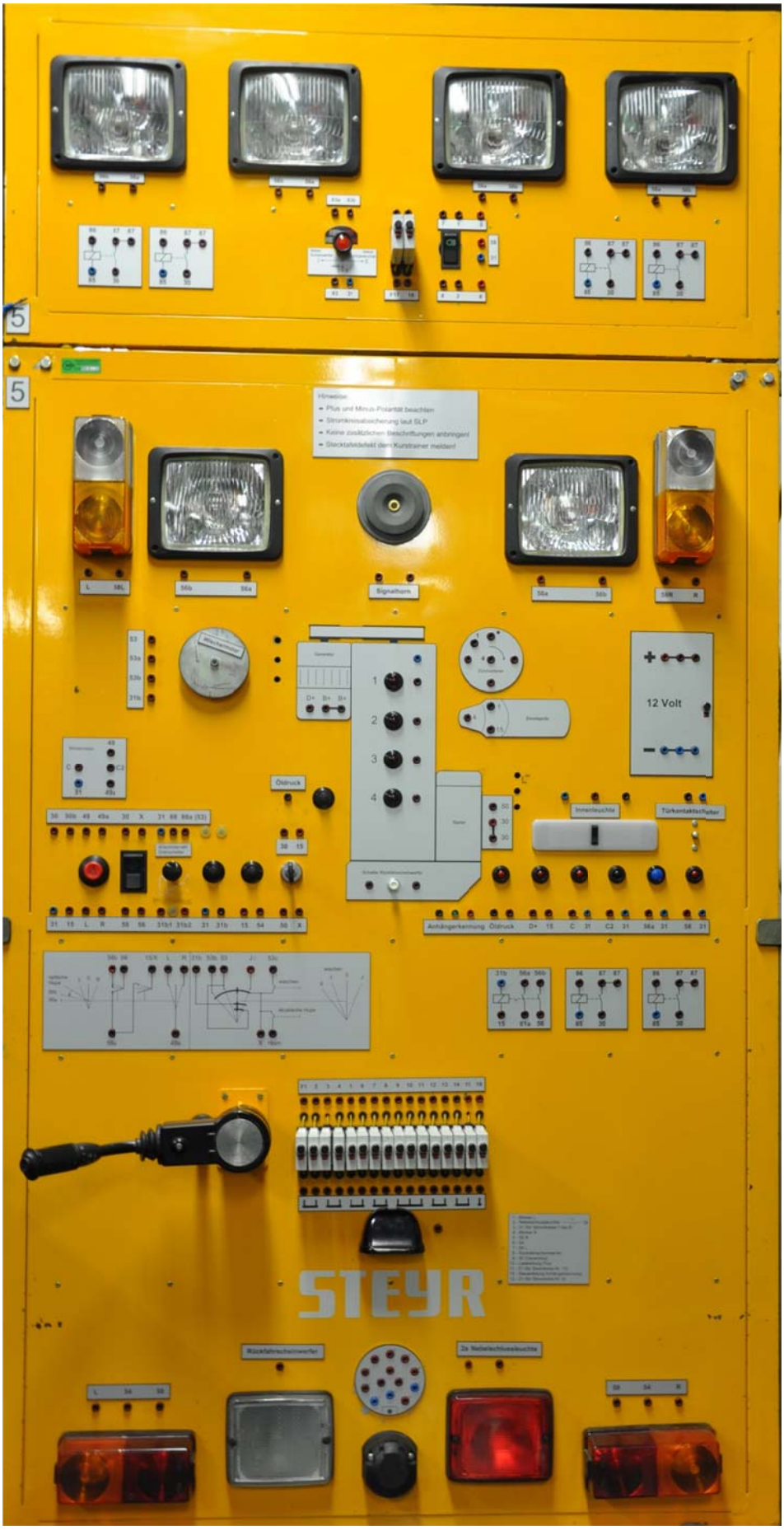
5
5
Signalhorn
12 Volt
Öldruck
Innenleuchte
Türkontaktschalter
STEYR

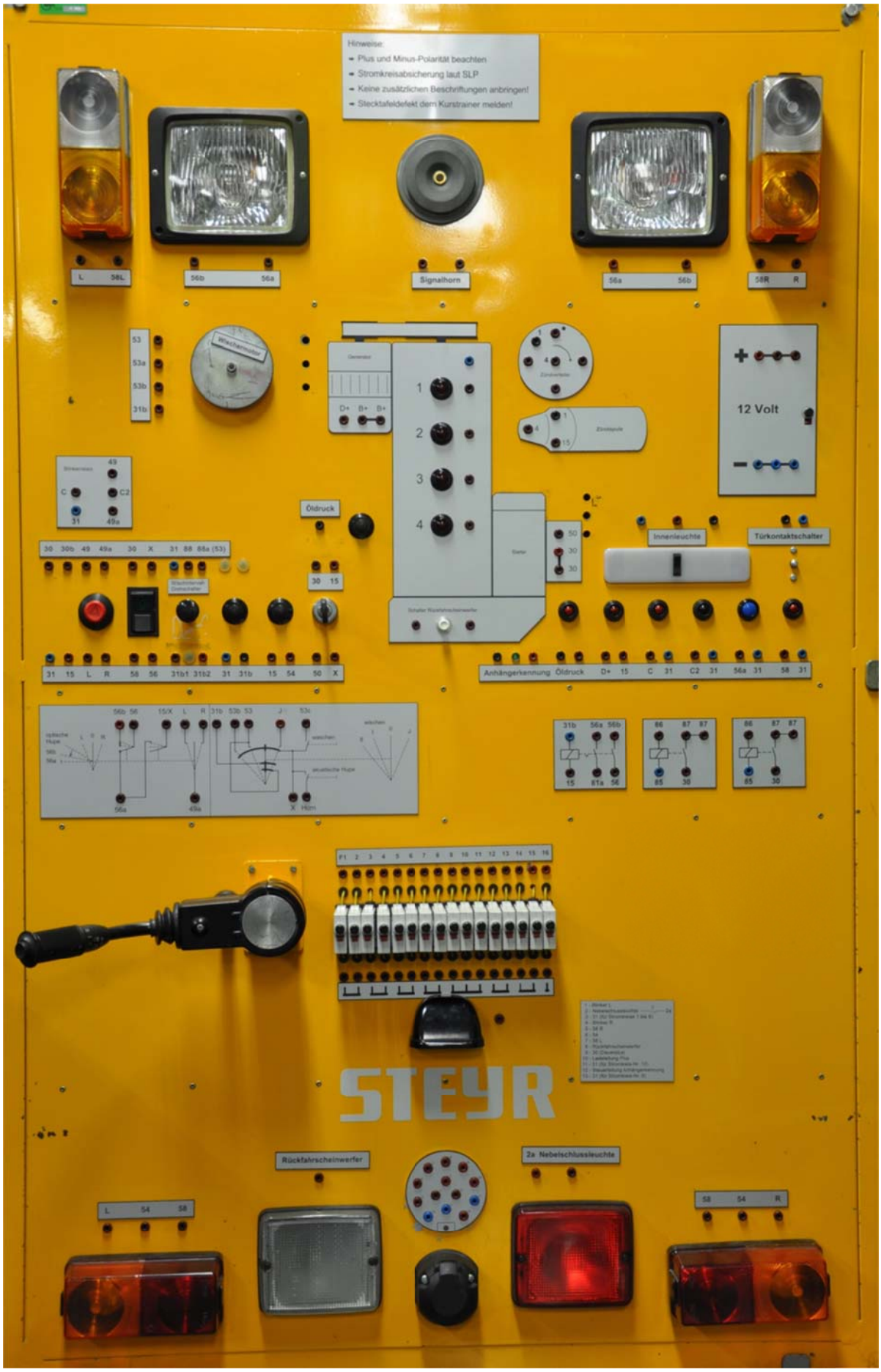
Hinweise:
Plus und Minus-Polarität beachten
Stromkreisabsicherung laut SLP
Keine zusätzlichen Beschriftungen anbringen!
Stecktafeldefekt dem Kursleiter melden!
Signalhorn
12 Volt
Öldruck
Innenleuchte
Türkontaktschalter
Anhängerkennung
STEYR
Rückfahrscheinwerfer
2a Nebelschlussleuchte

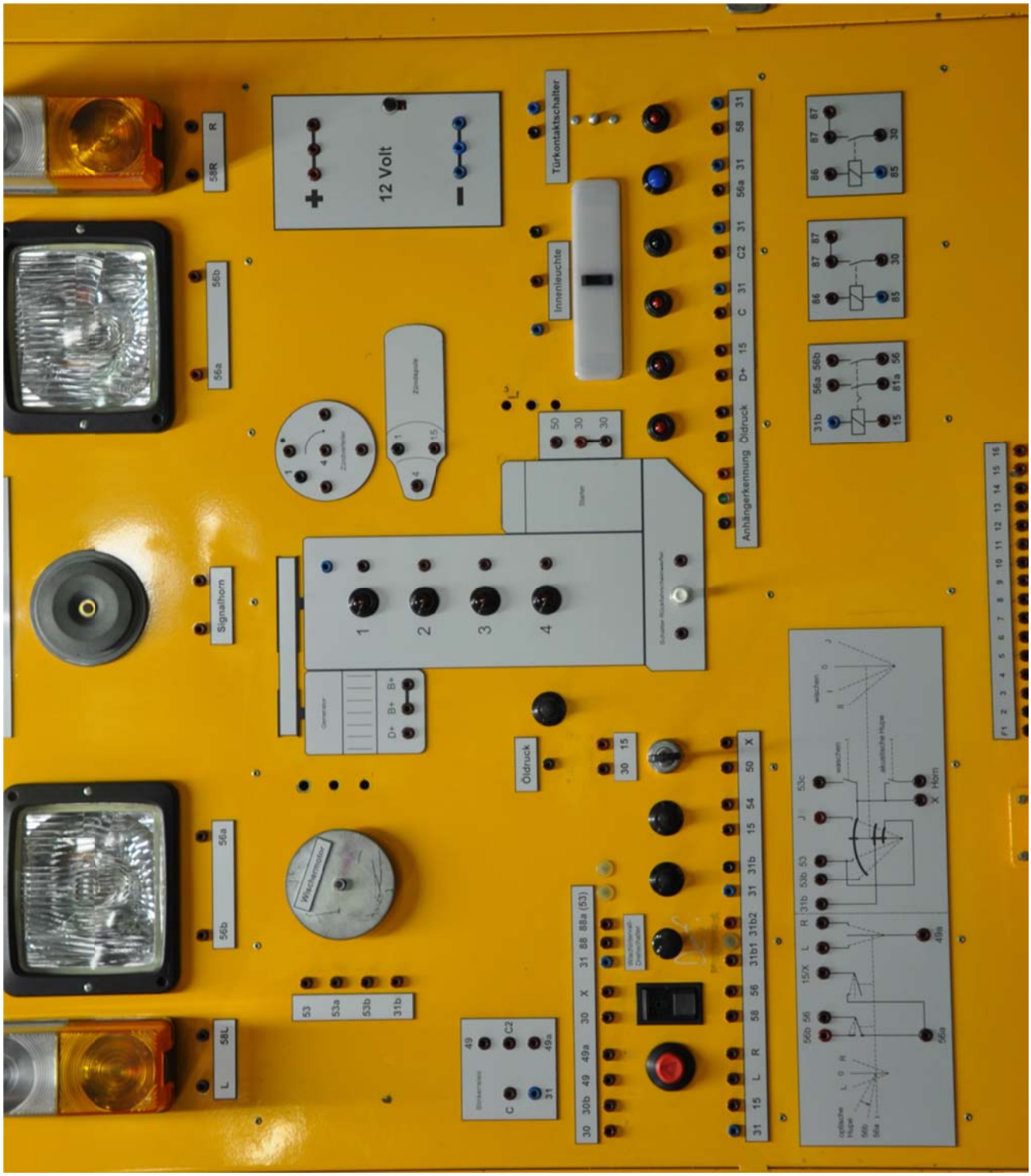
12 Volt
Türkontaktschalter
Innenleuchte
Signalhorn
Öldruck
Anhängerkennung
Wischermotor
Zündspule
Zündmotor
Generator
Starter
Blinkerrelais
Wischermotor/Drehschalter
Hupe
Horn
optische Hupe
akustische Hupe
weischen
Schalter Rückfahrscheinwerfer

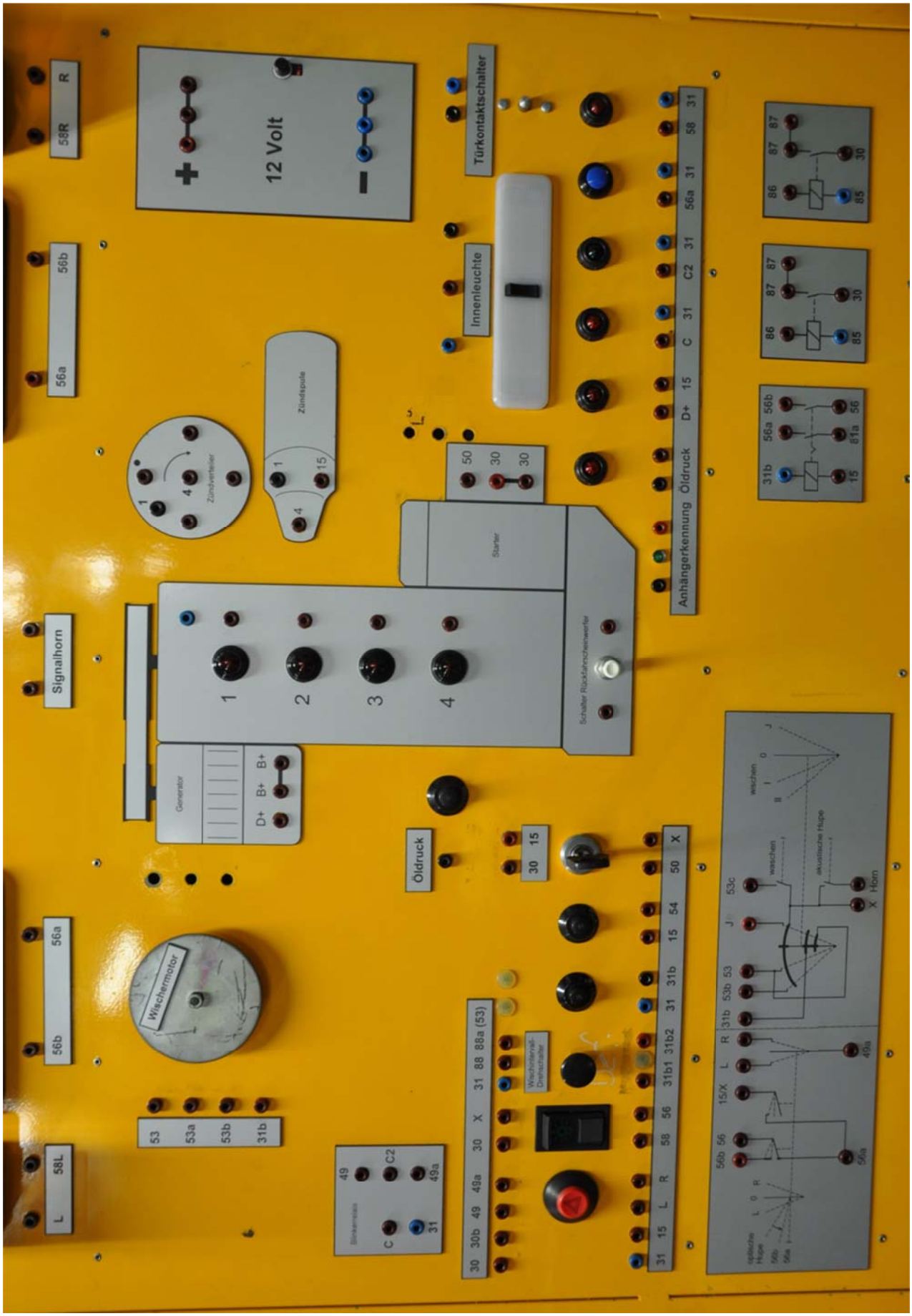
12 Volt
Türkontaktschalter
Innenleuchte
Zündspule
Zündverteiler
Starter
Anhängerkennung
Öldruck
Signalhorn
Wischermotor
Generator
Schalter Rückfahrscheinwerfer
Blinkerrelais
Wischerrelais-Drehschalter
optische Hupe
akustische Hupe
wischen
waschen
Horn